

Montages électriques permettant de comprendre les fonctions logiques NAND, NOR, BUFFER, XOR et XNOR

Grâce à la table de vérité, il est facile de retrouver le schéma électrique correspondant.

