Lycée Le Corbusier St Etienne du Rouvray

BAC PRO Microtechniques

Description des Systèmes Microtechniques

5.3.1. Nature de l'information et caractère d'une information : logique, numérique, analogique.

Ressource 1/3


Objectif : L'élève doit être capable de faire la différence entre un signal numérique et analogique. Il comprendra le mécanisme permettant de numériser une information analogique.

Comment transmet-on un signal ? Pourquoi faut-il le numériser ?

1 - Définitions

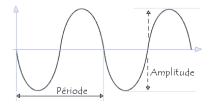1.1 - L'amplitude

L'amplitude d'un signal périodique symétrique est égale à sa valeur maximale.



1.2 – La période

Un phénomène est dit périodique s'il se reproduit avec les mêmes caractéristiques.

1.3 - La fréquence

La fréquence est le nombre de fois ou un phénomène va être observé durant une unité de temps fixée. La période est l'inverse de la fréquence. On note :


Si l'unité de temps choisie est la seconde, la fréquence sera mesurée en hertz (Hz).

$$f = 1/T$$

2 - Les signaux

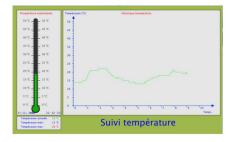
2.1 – Qu'est-ce qu'un signal analogique?

Un signal analogique est un signal qui varie de façon continue au cours du temps. Par exemple, la température d'un lieu durant une période est une grandeur analogique. L'enregistrement d'un tel signal présente l'inconvénient d'être sensible à tout traitement.



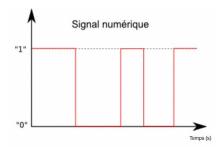2.2 - Qu'est-ce qu'un signal numérique?

Un signal numérique est un signal qui varie de façon discrète dans le temps. C'est une succession de 0 et de 1, appelés bits. On dit qu'il est binaire. L'enregistrement d'un tel signal présente l'avantage d'être d'être insensible aux traitements.



Lycée Le Corbusier St Etienne du Rouvray

BAC PRO Microtechniques

Description des Systèmes Microtechniques

5.3.1. Nature de l'information et caractère d'une information : logique, numérique, analogique.


Ressource 2/3

2.3 – Comment passe-t-on de l'analogique au numérique ? 2.3.1 – Définition

La transformation d'un signal analogique en signal numérique est appelée conversion numérique ou encore numérisation. Un signal analogique, pour être converti en signal numérique, doit être numérisé par un convertisseur analogique numérique (CAN). La numérisation consiste à prélever un certain nombre d'échantillons à une « fréquence d'échantillonnage », puis à les coder sur un certain nombre

de bits, « la quantification ».

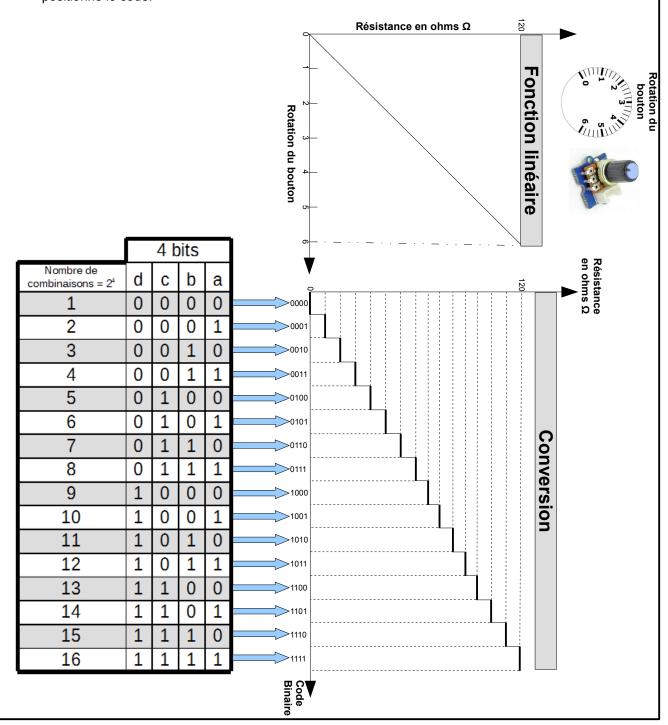2.3.2 – Principe de fonctionnement d'une conversion analogique / numérique Prenons un potentiomètre dont la résistance peut varier entre un minimum de 0Ω et un maximum de 120Ω . En tournant le bouton, la résistance varie. Il s'agit de convertir cette valeur en un code binaire de 4bits. Pour ce faire, il faut chercher l'antécédant de la résistance sur l'axe des absices où est positionné le code.



Lycée Le Corbusier St Etienne du Rouvray

BAC PRO Microtechniques

Description des Systèmes Microtechniques


5.3.1. Nature de l'information et caractère d'une information : logique, numérique, analogique.

Ressource 3/3


3 - Travail pratique

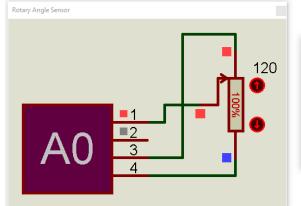3.1 – La simulation

Nous allons lancer le fichier "5 - TP - Principe d'une chaine d'acquisition 4 bits". Tu peux constater que le potentiomètre sur le port A0 affiche bien les 120 Ω. Pour faire varier la résistance, il faut cliquer sur la flèche du haut pour l'augmenter et sur la flèche du bas pour la diminuer. La résistance est donnée sous forme de pourcentage.





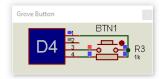

Réglé le potentiomètre et appuyer sur le bouton BTN1 por obetnir la valeur.

3.2 – La saisie

Ouvrir le fichier "5 - TP - Tableau de correspondance"

Afin de vérifier la partie théorique, nous jouerons sur le potentiomètre et saisirons les valeurs dans le tableau ci-dessous.

 Résistance
 |
 |
 |
 |

Résistance Pourcentage Code binaire Sur la ligne "Résistance", entre les valeurs trouvées dans la partie 13

Il faut calculer le pourcentage que représente chaque valeur de résistance par rapport au 120 Ω

Il faut régler le potentiomètre en respectant le pourcentage et entrer le code binaire.